

Вопросы теста по электронике и электрооборудования ТиТТМО.

1. Активный Частотный фильтр второго порядка обеспечивает
2. Активная мощность трехфазной системы равна
3. В колебательных контурах при резонансе фазы тока и напряжения
4. В несимметричных трехфазных системах наличие нулевого провода
5. В симметричных трехфазных системах наличие нулевого провода
6. В системах тепловой защиты электроустановок применяются
7. В трехфазных системах при соединении фаз в нагрузку звездой в сравнении с соединением треугольником
8. В трехфазных системах сдвиг фаз равен
9. В цепях с индуктивно связанными элементами индуктивность возрастает при
10. Варикап – это...
11. Введение воздушного зазора в магнитопроводе
12. Внешняя характеристика трансформатора показывает
13. Вольтамперная характеристика элемента показывает
14. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением характеризуются
15. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением характеризуется
16. Действующее значение синусоидального тока равно величине
17. Диод - это устройство, характеризующееся
18. Дифференцирующая RC-цепь образует
19. Для выпрямительных диодов характерно
20. Для стабилитронов характерно